

组成原理实验课程第4次实验报告

实验名称： ALU 模块实现

学生姓名：许洋 学号：2313721 班级：张金老师

一、实验目的

1. 熟悉 MIPS 指令集中的运算指令，学会对这些指令进行归纳分类。
2. 了解 MIPS 指令结构。
3. 熟悉并掌握 ALU 的原理、功能和设计。
4. 进一步加强运用 verilog 语言进行电路设计的能力。
5. 为后续设计 cpu 的实验打下基础。

二、实验内容说明

针对组成原理第四次的ALU实验进行改进，要求：

- 1、将原有的操作码进行位压缩，调整操作码控制信号位宽为4位。
- 2、操作码调整成4位之后，在原有11种运算的基础之上，补充3种不同类型的运算（要求一种大于置位比较，一种位运算，一种自选），需要上实验箱或仿真验证计算结果。
- 3、注意改进实验上实验箱验证时，操作码应该已经压缩到4位位宽。
- 4、实验报告中的原理图就用图5.3即可，不再是顶层模块图。实验报告中讲清楚添加的三种运算过程，还需要附上实验箱验证照片。

三、实验原理图

ALU 模块的原理图如下：

 


图 5.3 ALU 的原理图

实验原理

控制关系

由于我们要将控制信号缩减为4位，用以表示15种运算，因此需要重新设计控制信号及其ALU操作。改后的ALU控制关系及对应操作如下图（新增了三种操作：大于置位、算术左移、低位加载）：

CONTR	ALU操作
0	无
1	加法
2	减法
3	有符号比较，小于置位
4	无符号比较，小于置位
5	按位与
6	按位或非
7	按位或
8	按位异或
9	逻辑左移
A	逻辑右移

CONTR	ALU操作
B	算数右移
C	高位加载
D	有符号比较，大于置位
E	按位同或
F	低位加载

实现原理（原12个）

- 加减法：
调用实验一的加法器实现。
- 有符号比较的小于置位、无符号比较的小于置位：

源操作数 1 符号位		源操作数 2 符号位		结果符号位		判断	slt 结果
alu_src1[31]		alu_src2[31]		adder_result[31]			
0	正数	0	正数	0	正数	正>正	0
0	正数	0	正数	1	负数	正<正	1
0	正数	1	负数	X	无关	正>负	0
1	负数	0	正数	X	无关	负<正	1
1	负数	1	负数	0	正数	负>负	0
1	负数	1	负数	1	负数	负<负	1

根据真值表，得到有符号 32 位比较小于置位运算结果表达式：

```
slt_result = (alu_src1[31] & ~alu_src2[31]) | (~
(alu_src1[31]^alu_src2[31]) & adder_result[31])
```

对于 32 位无符号比较的小于置位，可在其高位前填 0 组合为 33 位正数的比较，即{1'b0,src1}和{1'b0,src2}的比较，最高位符号位为 0。对比上表可知，对于正数的比较，只要减法结果的符号位为 1，则表示小于。而 33 位正数相减，其结果的符号位最终可由 32 位加法的 cout+1'b1 得到。故无符号 32 位比较小于置位运算结果表达式为：sltu_result = ~adder_cout.

- 按位与、按位或非、按位或、按位异或：
直接使用 verilog 运算函数（&、|、^）实现。
- 逻辑左移、逻辑右移、算数右移：

移位分三步进行：

第一步根据移位量低2位，即 [1:0] 位，做第一次移位；

第二步在第一次移位基础上根据移位量 [3:2] 位做第二次移位；

第三步在第二次移位基础上根据移位量[4]位做第三次移位。

- 高位加载：

专门用于设置寄存器中常数的高16位置。将op2低16位存放到寄存器的高16位，结果的低16位用0填充。

实现原理（新增三个）

- 有符号比较，大于置位：

相比于有符号比较的小于置位，在改为大于置位的时候，需要考虑等于的情况，因此我们增设一个adder_zero值，用于排除相等的情况。其对应真值表如下图。

源操作数1符号位		源操作数2符号位		结果符号位			判断	sgt结果
alu_src1[31]		alu_src1[31]		adder_result[31]		adder_zero		
0	正数	0	正数	0	正数	0	正=正	0
0	正数	0	正数	0	正数	1	正>正	1
0	正数	0	正数	1	负数	1	正<正	0
0	正数	1	负数	X	无关	1	正>负	1
1	负数	0	正数	X	无关	1	负<正	0
1	负数	1	负数	0	正数	0	负=负	0
1	负数	1	负数	0	正数	1	负>负	1
1	负数	1	负数	1	负数	1	负<负	0

其中，adder_zero是对结果 adder_result 进行或缩位运算，当源操作数1=源操作数2时，adder_zero为0，不置位。因此，大于置位的实现是： $\sim(\text{小于置位表达式}) \& \text{adder_zero}$ ，即不满足小于置位且两操作数不相等的就是大于置位。

- 按位同或：

按位异或的取反，我们只需要在我们前面的代码上加上一个取反符号即可。

- 低位加载：

是将低16位存放到寄存器的低16位，结果的高16位用0填充。

四、实验步骤

- 修改 alu.v 文件：

1. ALU控制信号改成4位

```
input [3:0] alu_control
```

2. 将原来的独热码改成4位二进制编码，并新增三个控制信号：

alu_sgt（有符号比较，大于置位）、alu_xnor（按位同或）、alu_hui（低位加载）

3. 有符号比较，大于则置位（sgt）：

```
wire adder_zero;
assign adder_zero=|adder_result;
assign sgt_result[31:1] = 31'd0;
assign sgt_result[0] = ~((alu_src1[31] & ~alu_src2[31]) | (~
(alu_src1[31]^alu_src2[31]) & adder_result[31])) & adder_zero;
```

4. 按位同或（xnor）

```
assign xnor_result = ~(alu_src1 ^ alu_src2);
```

在原来按位异或的基础上，进行取反。

5. 低位加载（hui）

```
assign hui_result = { 16'd0,alu_src2[15:0]};
```

- 自写 testbench

```
`timescale 1ns / 1ps
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
////////////////////////////////////////////////////////////////
// Company:
// Engineer:
//
// Create Date: 2025/04/08 10:25:45
// Design Name:
// Module Name: tb
// Project Name:
// Target Devices:
// Tool versions:
// Description:
//
// Dependencies:
//
// Revision:
```

```

// Revision 0.01 - File Created
// Additional Comments:
//
////////////////////////////////////
////////////////////////////////////

module tb;
    // Inputs
    reg  [3:0] alu_control; // ALU控制信号
    reg  [31:0] alu_src1;    // ALU操作数1
    reg  [31:0] alu_src2;    // ALU操作数2
    // Outputs
    wire [31:0] alu_result; // ALU结果
    // Instantiate the Unit Under Test (UUT)
    alu uut (
        .alu_control(alu_control),
        .alu_src1    (alu_src1    ),
        .alu_src2    (alu_src2    ),
        .alu_result  (alu_result  )
    );

    initial begin
        // Initialize Inputs
        alu_control=0;
        alu_src1 = 0;
        alu_src2 = 0;
        // wait 100 ns for global reset to finish
        #100;
        alu_control = 4'b0001;
        alu_src1 = $random;
        alu_src2 = $random;
        #100;
        alu_control = 4'b0010;
        alu_src1 = $random;
        alu_src2 = $random;
        #100;
        alu_control = 4'b0011;
        alu_src1 = $random;
        alu_src2 = $random;
        #100;
        alu_control = 4'b0100;
    end
endmodule

```

```
alu_src1 = $random;
alu_src2 = $random;
#100;
alu_control = 4'b0101;
alu_src1 = $random;
alu_src2 = $random;
#100;
alu_control = 4'b0110;
alu_src1 = $random;
alu_src2 = $random;
#100;
alu_control = 4'b0111;
alu_src1 = $random;
alu_src2 = $random;
#100;
alu_control = 4'b1000;
alu_src1 = $random;
alu_src2 = $random;
#100;
alu_control = 4'b1001;
alu_src1 = $random;
alu_src2 = $random;
#100;
alu_control = 4'b1010;
alu_src1 = $random;
alu_src2 = $random;
#100;
alu_control = 4'b1011;
alu_src1 = $random;
alu_src2 = $random;
#100;
alu_control = 4'b1100;
alu_src1 = $random;
alu_src2 = $random;
#100;
alu_control = 4'b1101;
alu_src1 = $random;
alu_src2 = $random;
#100;
alu_control = 4'b1110;
alu_src1 = $random;
alu_src2 = $random;
```

```
#100;  
alu_control = 4'b1111;  
//低位加载  
alu_src1 = $random;  
alu_src2 = $random;  
#100;  
end  
endmodule
```


1. 两个操作数：随机获取
2. 每隔100ns，控制信号加1，进行写一个对应的ALU运算。

五、实验结果分析

原实验经过验证均没有问题，只展示新添加功能的验证。

- 有符号比较，大于置位 (d)


为了使得验证更加充分，我们选取了上述四个情况：

 


两个数相同，输出0



两个正数比较, SRC_1>SRC_2, 输出1

 

负数肯定小于正数，输出0

 


输入两个负数，一个是FFFFFFF，一个是AAAAAAAA，应该输出的是1。

- 按位同或 (e)

我们输入SRC_1=11111111, SRC_2=11111111时, 将其转换为二进制数, 按位同或后, 转换成十六进制数, 可以得到RESUL=FFFFFFFF。



- 低位加载 (f)

 

六、总结感想

在实验过程中，将操作码控制信号从多位压缩至 4 位，这一要求让我深刻体会到硬件资源优化的重要性。通过重新设计控制信号与 ALU 操作的对应关系，我学会了如何在有限的编码空间内合理分配功能，这种对资源利用效率的思考，在数字电路设计中至关重要。新增的三种运算功能——有符号比较大于置位、按位同或和低位加载，每一种都需要深入理解其运算原理，并转化为 Verilog 代码。特别是在实现有符号比较大于置位功能时，通过分析真值表、引入辅助信号 `adder_zero` 来处理相等情况，这一过程让我对数字逻辑的严谨性有了更深刻的认识。

通过本次实验，我不仅掌握了 ALU 模块的设计与实现方法，而且让我对计算机组成原理有了更深入的理解。这些知识和技能将成为我未来学习和研究 CPU 设计的重要基石。